



بسمه تعالی

آزمایشگاه سیستم‌های دیجیتال ۲
گزارش کار آزمایشگاه سیستم‌های دیجیتال ۲

پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

علی ایمانقلی ۸۱۰۱۹۷۶۹۲ - عمید مهرجو ۸۱۰۱۹۸۳۳۳

نیمسال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۱

استفاده از *SRAM* در پردازنده *ARM* به عنوان حافظه داده:


در بخش‌های قبل حافظه‌ی پردازنده را به صورت ایده‌آل در نظر می‌گرفتیم، به نحوی که در همان سیکلی که آدرس را بر روی پورت آدرس حافظه قرار می‌دادیم، عملیات خواند و نوشتن داده انجام می‌شد. اما در این قسمت می‌خواهیم حافظه‌ی به کار رفته در پردازنده را به واقعیت نزدیک‌تر نماییم، فلذا از حافظه‌ی *SRAM* استفاده می‌نماییم. همانطور که در صورت گزارش عنوان شده است، برای انجام عملیات‌های خواندن و نوشتن هنگامی که از حافظه‌ی *SRAM* استفاده نمی‌نماییم، نیازمند به ۶ سیکل کلاک می‌باشیم.

با توجه به اینکه دیگر عملیات دسترسی به حافظه در یک کلام انجام نمی‌شود و به ۶ کلاک نیاز داریم، باید در هنگام دسترسی به حافظه، پردازنده را *stall* نماییم تا دستورات بعدی اجازه نشوند و منتظر باشند تا دسترسی به حافظه به صورت کامل انجام شود و سپس دستورات بعدی اجرا شوند.


روند دسترسی به حافظه در عملیات‌های خواندن و نوشتن نیز متفاوت می‌باشند و به علاوه داده‌های ذخیره شده در خانه‌های *SRAM* به صورت ۱۶ بیتی می‌باشند ولی پردازنده‌ی طراحی شده با داده‌های ۳۲ بیتی سروکار دارد. این موارد بیانگر این است که نیازمند ماژولی برای مدیریت دسترسی به حافظه می‌باشیم.

پس علاوه بر اینکه به ماژول حافظه نیاز داریم، به یک ماژول کنترلر نیز برای کنترل کردن دسترسی به حافظه و *stall* کردن پردازنده در مواقع مورد نظر، نیازمندیم.


RTL View کلی پردازنده:

 


RTL View مربوط به SRAM:

 

RTL View مربوط به SRAM Controller:

 

 تصویر state diagram مربوط به SRAM Controller:



اطلاعات مربوط به مقدار دهی سیگنال ها در هر stage قابل بیان در تصویر بالا نمی باشد به همین علت در تصویر بالا نشان داده نشده است، ولیکن در ادامه گزارش کار به تفصیل اطلاعات مربوط توضیح داده شده است.

در ابتدا ماژول کلی حافظه‌ی *SRAM* را ایجاد می‌نماییم:

```
`timescale 1ns/1ns
module SRAM(
    input clk,
    input rst,
    input SRAM_WE_N,
    input [17:0] SRAM_ADDR,
    inout [15:0] SRAM_DQ
);

    reg[15:0] memory[0:511];
    assign #5 SRAM_DQ=(SRAM_WE_N==1'b1)?memory[SRAM_ADDR]:16'dz;

    always@(negedge clk, posedge rst) //write
begin
    if(SRAM_WE_N==1'b0)
        memory[SRAM_ADDR] = SRAM_DQ;
    end
endmodule
```

در قطعه کد بالا، در ابتدا ورودی و خروجی ماژول *SRAM* را تعیین می‌نماییم. کلاک و ریست از سیگنال‌های ورودی به منظور همگام کردن این ماژول با باقی ماژول‌های پردازنده می‌باشند. علاوه بر کلاک و ریست، ۳ سیگنال دیگر نیز داریم: *SRAM_WE_N*: زمانی که بخواهیم در حافظه عملیات نوشتن را انجام دهیم این سیگنال ۰ می‌شود. (*active low*) و اگر بخواهیم عملیات خواندن را انجام دهیم این سیگنال ۱ می‌شود. *SRAM_ADDR*: این سیگنال آدرس محل خواندن با نوشتن از حافظه را نشان می‌دهد. *SRAM_DQ*: این سیگنال هم به صورت ورودی و هم به صورت خروجی می‌باشد. این ماژول هنگامی مقدار دهی می‌شود که بخواهیم عملیات خواندن را انجام دهیم، در این صورت ماژول *SRAM* مقدار این سیگنال را درایو می‌نمایم. در غیر این صورت ماژول *SRAM* این سیگنال را *high impedance* یا *z* می‌نماید. در هنگام عملیات نوشتن نیز، ماژول *SRAM* مقدار داده‌ی موردنظر را از این سیگنال می‌خواند و در خانه‌ی موردنظر از حافظه قرار می‌دهد.

در ادامه‌ی قطعه کد بالا، حافظه ۵۱۲ خانه‌ی ۱۶ بیتی تعریف می‌شود که این حافظه ساختار کلی *SRAM* را تشکیل خواهد داد. سپس در ادامه‌ی کد عملیات خواندن از حافظه مدیریت می‌شود:

```
assign #5 SRAM_DQ=(SRAM_WE_N==1'b1)?memory[SRAM_ADDR]:16'dz;
```

همانطور که از کد بالا مشخص است، زمانی که سیگنال *SRAM_WE_N* برابر با ۱ باشد، پس از ۵ نانوثانیه مقدار خانه‌ی مشخص شده توسط *SRAM_ADDR* بر روی سیگنال *SRAM_DQ* قرار می‌گیرد و به عنوان خروجی *SRAM* به پردازنده تحویل داده می‌شود. ولی اگر مقدار *SRAM_WE_N* برابر با ۰ باشد مقدار ۱۶ بیت *z* بر روی سیگنال خروجی *SRAM_DQ* قرار می‌گیرد.

دو نکته‌ای که باید توجه داشت:

* علت اینکه خواند از حافظه ۵ نانوثانیه طول می‌کشد در این است که طبق مطالب عنوان شده در صورت آزمایش، عملیات خواندن از حافظه در سیکل یکسانی صورت نمی‌گیرد، بدین معنی که در ابتدا آدرس خانه‌ی مورد نظر بر روی پورت آدرس حافظه قرار می‌گیرد و سپس در سیکل بعدی مقدار مورد نظر از پورت *SRAM_DQ* خوانده می‌شود.

* علت اینکه سیگنال $SRAM_DQ$ را هنگامی $SRAM_WE_N$ برابر با ۰ است ۱۶ بیت Z می کنیم در این است که سیگنال $SRAM_DQ$ به صورت پورت *inout* تعریف شده است، به نحوی که یا توسط $SRAM$ مقدار دهی می شود و یا توسط $SRAM$ Controller مقدار دهی می شود. حال برای اینکه در هنگام مقدار دهی این سیگنال توسط ماژول های $SRAM$ و $SRAM$ Controller تعارضی رخ ندهد، باید این سیگنال همواره *high impedance* باشد مگر در صورتی که ماژولی بخواهد آن را مقدار دهی نماید.

در ادامه ی کد عملیات نوشتن در حافظه تعریف می گردد:

```
always@(negedge clk, posedge rst) //write
begin
    if(SRAM_WE_N==1'b0)
        memory[SRAM_ADDR] = SRAM_DQ;
    end
```

با توجه به کد بالا در لبه ی پایین رونده ی کلاک، اگر مقدار سیگنال $SRAM_WE_N$ برابر با ۰ باشد، مقدار $SRAM_DQ$ در خانه ی موردنظر از حافظه نوشته می شود.

حال در ادامه ماژول $SRAM$ Controller را بررسی می نماییم:

کد ماژول موردنظر به صورت زیر می باشد:

```
module Sram_Controller(
    input clk,
    input rst,
    //From Memory Stage
    input wr_en,
    input rd_en,
    input [31:0] address,
    input [31:0] writData,
    //To Next Stage
    output reg [31:0] readData,
    //For freeze Other Stage
    output reg ready,
    inout [15:0] SRAM_DQ,
    output reg [17:0] SRAM_ADDR,
    output SRAM_UB_N,
    output SRAM_LB_N,
    output reg SRAM_WE_N,
    output SRAM_CE_N,
    output SRAM_OE_N
);

assign {SRAM_UB_N, SRAM_LB_N, SRAM_CE_N, SRAM_OE_N} = 4'b1111;

// controller stages
reg [2:0] ns, ps;
parameter [2:0] S_0 = 3'b000,
                S_1 = 3'b001,
                S_2 = 3'b010,
                S_3 = 3'b011,
                S_4 = 3'b100,
                S_5 = 3'b101;

always@(posedge clk, posedge rst)
begin
    if(rst==1'b1)
        ps<=S_0;
    else
        ps<=ns;
    end

always@(ps, wr_en, rd_en)
begin
    case(ps)
        S_0: if(wr_en | rd_en) ns <= S_1; else ns <= S_0; // if wr_en=1 or rd_en=1 next stage is S_1 otherwise is S_0
        S_1: ns=S_2;
        S_2: ns=S_3;
        S_3: ns=S_4;
        S_4: ns=S_5;
        S_5: ns=S_0;
    endcase
end
```

```

always@(ps, wr_en, rd_en)
begin
    //initial vlaue
    ready=1'b1;
    SRAM_WE_N=1'b1; // deactivate high

    case(ps)
        S_0:
        begin
            if(wr_en | rd_en)
                ready=1'b0;
            else
                ready=1'b1;
            end
        S_1:
        begin
            if(wr_en==1'b1)
            begin
                SRAM_ADDR=(address-32'd1024)>>1; //low address
                SRAM_WE_N=1'b0; // active low
                ready=1'b0;
            end
            else // rd_en==1'b1
            begin
                SRAM_ADDR=(address-32'd1024)>>1; //low address
                SRAM_WE_N=1'b1; // deactivate high
                ready=1'b0;
            end
        end
        S_2:
        begin
            if(wr_en==1'b1)
            begin
                SRAM_ADDR=((address-32'd1024)>>1)+1'b1; //high address=low address+1
                SRAM_WE_N=1'b0; // active low
                ready=1'b0;
            end
            else // rd_en==1'b1
            begin
                SRAM_ADDR=((address-32'd1024)>>1)+1'b1; //high address=low address+1
                SRAM_WE_N=1'b1; // deactivate high
                readData[15:0]=SRAM_DQ;
                ready=1'b0;
            end
        end
        S_3:
        begin
            if(rd_en==1'b1)
                readData[31:16]=SRAM_DQ;

            ready=1'b0;
        end
        S_4: ready=1'b0;

        S_5: ready=1'b1;
    endcase
end
assign SRAM_DQ=(SRAM_WE_N==1'b0 && ps==S_1)?writData[15:0]:// write low data
               (SRAM_WE_N==1'b0 && ps==S_2)?writData[31:16]:// write high data
               16'dz;
endmodule

```

حال به تفکیک هر بخش را بررسی می نماییم:
ورودی و خروجی های ماژول:

```
module Sram_Controller(  
    input clk,  
    input rst,  
    //From Memory Stage  
    input wr_en,  
    input rd_en,  
    input [31:0] address,  
    input [31:0] writData,  
    //To Next Stage  
    output reg [31:0] readData,  
    //For freeze Other Stage  
    output reg ready,  
    inout [15:0] SRAM_DQ,  
    output reg [17:0] SRAM_ADDR,  
    output SRAM_UB_N,  
    output SRAM_LB_N,  
    output reg SRAM_WE_N,  
    output SRAM_CE_N,  
    output SRAM_OE_N  
);
```

کلاک و ریست برای همگام سازی ماژول *SRAM Controller* با باقی ماژول های پردازنده.
rd_en و *wr_en*: این سیگنال های ورودی که توسط دستور موردنظر مشخص می شوند، تعیین می نمایند که باید عملیات خواندن از حافظه انجام شود و یا عملیات نوشتن از حافظه
address: سیگنال ورودی ای که آدرس محل نوشتن و یا خواندن از حافظه را تعیین می نماید.
writData: سیگنال ورودی که مقدار داده ی موردنظر برای نوشتن در حافظه را تعیین می نماید.
readData: سیگنال خروجی ای که حاوی مقدار حافظه در خانه ی مورد نظری باشد.
ready: این سیگنال تعیین می نماید که آیا عملیات خواندن و نوشتن از حافظه به صورت کامل صورت گرفته است یا خیر.
توسط این سیگنال می توانیم تا زمانی که عملیات دسترسی به حافظه به صورت کامل صورت نگرفته، پردازنده را *stall* نماییم.
SRAM_DQ: سیگنالی از جنس *inout* که انتقال داده میان *SRAM controller* و *SRAM* را مدیریت می نماید.
SRAM_ADDR: آدرس دسترسی به خانه های *SRAM*
SRAM_WE_N: سیگنالی برای مشخص نمودن عملیات نوشتن و یا خواندن در حافظه (به صورت *active low* می باشد).
SRAM_UB_N و *SRAM_LB_N* و *SRAM_CE_N* و *SRAM_OE_N*: برخی از سیگنال های کنترلی *SRAM* که در این آزمایش به منظور سادگی، آن ها را فقط مقدار دهی اولیه می نماییم.

در ادامه ۴ پین حافظه را مقدار دهی می نماییم (طبق خواسته ی صورت آزمایش):

```
assign {SRAM_UB_N, SRAM_LB_N, SRAM_CE_N, SRAM_OE_N} = 4'b1111;
```

در ادامه *state* های کنترلی *SRAM Controller* را تعریف می نماییم:

```
// controller stages  
reg [2:0] ns, ps;  
parameter [2:0] S_0 = 3'b000,  
                S_1 = 3'b001,  
                S_2 = 3'b010,  
                S_3 = 3'b011,  
                S_4 = 3'b100,  
                S_5 = 3'b101;
```

ماژول *SRAM Controller* دسترسی به حافظه را در ۶ سیکل مدیریت می نماید (طبق مطالب عنوان شده در صورت آزمایش)

state صفر: تا زمانی که سیگنال های *wr_en* و یا *rd_en* فعال نشده اند، در این *state* باقی می مانیم.
این بدین معنی است که پردازنده قصد دسترسی به حافظه را ندارد. ولیکن به محض فعال شدن هر کدام از این سیگنال ها در لبه ی بالا رونده کلاک وارد *state* بعدی می شویم.
state های ۱ تا ۵: با هربار لبه ی بالا رونده ی کلاک وارد *state* بعدی می شویم.

```
always@(posedge clk, posedge rst)
begin
    if(rst==1'b1)
        ps<=S_0;
    else
        ps<=ns;
    end

always@(ps, wr_en, rd_en)
begin
    case(ps)
        S_0: if(wr_en | rd_en) ns <= S_1; else ns <= S_0; // if wr_en=1 or rd_en=1 next stage is S_1 otherwise is S_0
        S_1: ns=S_2;
        S_2: ns=S_3;
        S_3: ns=S_4;
        S_4: ns=S_5;
        S_5: ns=S_0;
    endcase
end
```

حال بررسی نماییم که در هر *state* چه پردازشی صورت می گیرد:
باید توجه داشت که خواندن از *SRAM* و نوشتن در آن به صورت ۱۶ بیتی انجام می شود و از آنجائیکه پردازنده ی طراحی شده با داده های ۳۲ بیتی سروکار دارد، باید این ۳۲ بیت در چند سیکل منتقل شود.

```
always@(ps, wr_en, rd_en)
begin
    //initial vlaue
    ready=1'b1;
    SRAM_WE_N=1'b1; // deactive high

    case(ps)
        S_0:
            begin
                if(wr_en | rd_en)
                    ready=1'b0;
                else
                    ready=1'b1;
            end
    end
```

در ابتدا سیگنال های *ready* و *SRAM_WE_N* را به حالت غیر فعال مقدار دهی اولیه می نماییم. باید توجه داشت که سیگنال های *ready* و *SRAM_WE_N* به صورت *active low* می باشند.
سپس در *state* بعدی، *state* صفر، بررسی می نماییم که اگر سیگنال های *wr_en* و یا *rd_en* فعال بودند یعنی می خواهیم دسترسی به حافظه داشته باشیم پس باید سیگنال *ready* را صفر نماییم تا در پردازنده *stall* ایجاد نماییم، در غیر این صورت مقدار سیگنال *ready* را یک می نماییم بدین معنی که دسترسی به حافظه نداریم و نمی خواهیم در پردازنده *stall* ایجاد نماییم.

```

S_1:
begin
    if(wr_en==1'b1)
    begin
        SRAM_ADDR=(address-32'd1024)>>1; //low address
        SRAM_WE_N=1'b0; // active low
        ready=1'b0;
    end
    else // rd_en==1'b1
    begin
        SRAM_ADDR=(address-32'd1024)>>1; //low address
        SRAM_WE_N=1'b1; // deactivate high
        ready=1'b0;
    end
end
end

S_2:
begin
    if(wr_en==1'b1)
    begin
        SRAM_ADDR=((address-32'd1024)>>1)+1'b1; //high address=low address+1
        SRAM_WE_N=1'b0; // active low
        ready=1'b0;
    end
    else // rd_en==1'b1
    begin
        SRAM_ADDR=((address-32'd1024)>>1)+1'b1; //high address=low address+1
        SRAM_WE_N=1'b1; // deactivate high
        readData[15:0]=SRAM_DQ;
        ready=1'b0;
    end
end
end

S_3:
begin
    if(rd_en==1'b1)
        readData[31:16]=SRAM_DQ;

        ready=1'b0;
    end

S_4: ready=1'b0;

S_5: ready=1'b1;

endcase
end

```

در *state* بعد، *state* یک، مطمئن هستیم که می خواهیم دسترسی به حافظه انجام دهیم، پس تنها بررسی می کنیم که آیا می خواهیم عملیات نوشتن را انجام دهیم و یا عملیات خواندن را.

در عملیات نوشتن، سیگنال *SRAM_ADDR* را مقدار دهی می نماییم (بر اساس سیگنال ورودی *address*)، سپس مقدار سیگنال *SRAM_WE_N* را صفر و یا فعال می نماییم. به علاوه سیگنال *ready* را نیز در مقدار ۰ حفظ می نماییم. اگر عملیات از نوع خواند بود: سیگنال *SRAM_ADDR* را مقدار دهی می نماییم (بر اساس سیگنال ورودی *address*)، سپس مقدار سیگنال *SRAM_WE_N* را یک و یا غیر فعال می نماییم. به علاوه سیگنال *ready* را نیز در مقدار ۰ حفظ می نماییم.

در *state* بعدی، *state* دوم، همان عملیات های *state* یک را انجام می دهیم. تنها تفاوت هایی که وجود دارد در این است که مقدار آدرس را یک واحد زیاد می نماییم تا ۱۶ بیت بعدی را دریافت نماییم. و اگر عملیات از نوع خواند باشد، مقدار داده ی مشخص شده توسط آدرس *state* قبل را در *readData* قرار می دهیم (۱۶ بیت *LSB*)

تذکر: همانطور که می دانیم، در عملیات خواندن از حافظه در ابتدا آدرس مورد نظرتعیین می گردد و در لبه ی بالا رونده ی کلاک، داده ی موردنظر خوانده می شود.

فرایند ذکر شده برای *state* دوم، در *state* سوم نیز تکرار می شود.

در *state* چهارم عملیاتی انجام نمی شود و تنها مقدار سیگنال *ready* برابر با ۰ تعیین می گردد(حالت غیر فعال) در *state* پنجم، عملیات دسترسی به حافظه تکمیل شده است، بنابراین مقدار سیگنال *ready* را ۱ می نماییم تا پردازنده داده ی موردنظر را دریافت نماید و دچار *stall* نگردد.

در هنگام نوشتن داده در *SRAM* باید مقدار *writData* را به صورت ۱۶ بیت، ۱۶ بیت در چند *state* بر روی پورت *SRAM_DQ* قرار دهیم. پورت *SRAM_DQ* از جنس *inout* می باشد و نمی توان آن را در *always statment* مقدار دهی نمود، پس با استفاده از *assign statement* و تعیین شرط های مناسب مقدار *writData* را بر روی *SRAM_DQ* قرار می دهیم.

قطعه کد زیر نحوه ی این فرایند را نشان می دهد:

```
assign SRAM_DQ=(SRAM_WE_N==1'b0 && ps==S_1)?writData[15:0]:// write low data
                (SRAM_WE_N==1'b0 && ps==S_2)?writData[31:16]:// write high data
                16'dz;
```

در انتها باید ماژول های *SRAM* و *SRAM Controller* را به یکدیگر متصل نماییم و سیگنال *ready* را نیز به *stage* های دیگر پردازنده ارسال نماییم تا بتواند در مواقع دسترسی به حافظه آن ها را *stall* نماید.

```
input MEM_W_EN,
input [31:0] ALU_Res,
input [31:0] Val_Rm,
input [3:0] Dest,
input [31:0] pc,
output WB_EN_out,
output MEM_R_EN_out,
output [31:0]ALU_Res_out,
output [31:0]DataMemory_out,
output [3:0] MEM_Dest,
output [31:0] pc_out,
// Sram Controller
output ready,
inout [15:0] SRAM_DQ,
output [17:0] SRAM_ADDR,
output SRAM_WE_N
);


assign pc_out = pc;
assign WB_EN_out=(ready==1'b1)?WB_EN:1'b0; // freezing WB_EN_out based on ready signal of SRAM controller
assign MEM_R_EN_out = MEM_R_EN;
assign MEM_Dest = Dest;
assign ALU_Res_out = ALU_Res;

Sram_Controller SRAM_CONTROLLER(
.clk(clk),
.rst(rst),
.wr_en(MEM_W_EN),
.rd_en(MEM_R_EN),
.address(ALU_Res),
.writData(Val_Rm),
.readData(DataMemory_out),
.ready(ready),
.SRAM_DQ(SRAM_DQ),
.SRAM_ADDR(SRAM_ADDR),
.SRAM_WE_N(SRAM_WE_N)
);

endmodule
```

پس برای متصل نمودن ماژول های *SRAM* و *SRAM Controller* آن ها را درون *MEM stage* فراخوانی می نماییم و سیگنال های موردنظر را نیز برای آن ها تعریف می نماییم. قطعه کد بالا این فرایند را نشان می دهد.

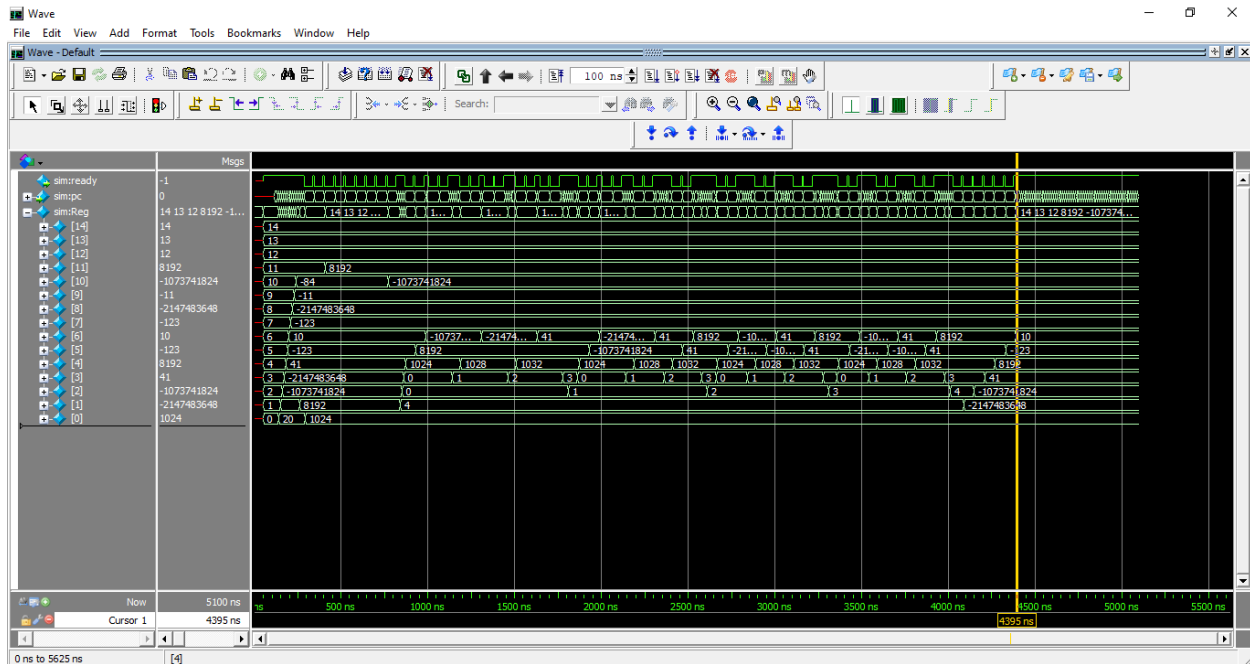اجرای برنامه‌ی محک و بررسی صحت عملکرد پردازنده:



همانطور که از تصویر بالا مشخص است، خروجی برنامه محک مطابق با انتظار، صحیح می باشد. به میزان $4395ns$ طول کشیده است تا تمامی خروجی های برنامه‌ی محک آماده شوند؛ این درحالی است که مرحله‌ی قبل، یعنی پردازنده به همراه حافظه ایده آل، پس از $2040ns$ خروجی آماده می شود. این یعنی پردازنده به همراه $SRAM$ به میزان $4395ns - 2040ns = 2355ns$ نسبت پردازنده به همراه حافظه ایده آل کاهش **performance** داشته است.

نتایج سنتز پردازنده طراحی شده تا بدین مرحله:

Flow Status	Successful - Sat Feb 04 21:10:19 2023
Quartus II 64-Bit Version	13.0.1 Build 232 06/12/2013 SP 1 SJ Web Edition
Revision Name	ARM
Top-level Entity Name	ARM
Family	Cyclone II
Device	EP2C35F672C6
Timing Models	Final
Total logic elements	0 / 33,216 (0 %)
Total combinational functions	0 / 33,216 (0 %)
Dedicated logic registers	0 / 33,216 (0 %)
Total registers	0
Total pins	2 / 475 (< 1 %)
Total virtual pins	0
Total memory bits	0 / 483,840 (0 %)
Embedded Multiplier 9-bit elements	0 / 70 (0 %)
Total PLLs	0 / 4 (0 %)

همانطور که از نتایج سنتز مشخص است، تعداد المان های به کار رفته در پردازنده طراحی شده (تا بدین جا)

افزایش یافته است، که البته منطقی نیز می باشد، زیرا در این مرحله ۲ مازول جدید تحت عنوان SRAM و SRAM Controller به پردازنده قبلی اضافه شده است که منجر به پیچیدگی سخت افزاری و افزایش تعداد المان های به کار رفته می شود.


بخش امتیازی:

به منظور افزایش کارایی پردازنده (با وجود SRAM و بدون Cache) می توانیم از رویکرد *In memory computationg* بهره ببریم. بدین ترتیب که اگر برای انجام عملیاتی نیاز داریم ابتدا داده ی حافظه را بخوانیم و سپس آن را در *Register File* ذخیره نماییم و توسط دستور بعدی بر روی داده ی مورد نظر پردازش انجام دهیم. به جای این کار، یک دستور جدید به پردازنده معرفی نماییم که هنگامی که داده ی موردنظر را از حافظه می خواند پردازش مورد نظر را نیز انجام دهد و بدین ترتیب در زمانی کمتر و تنها توسط یک دستور عملیات موردنظر انجام می شود. البته نیازمند اضافه کردن واحد محاسبات (ALU) به *MEM stage* و تغییر در *SRAM Controller* می باشیم.


استفاده از حافظه نهان (Cache) در پردازنده ARM:

از آنجاییکه استفاده از SRAM منجر شد تا کارایی پردازنده طراحی شده کاهش یابد، به عنوان یک راه حل به منظور افزایش کارایی، از Cache به عنوان حافظه‌ی نهان استفاده می‌نماییم.


RTL View کلی پردازنده:

 

RTL View مربوط به SRAM:

 

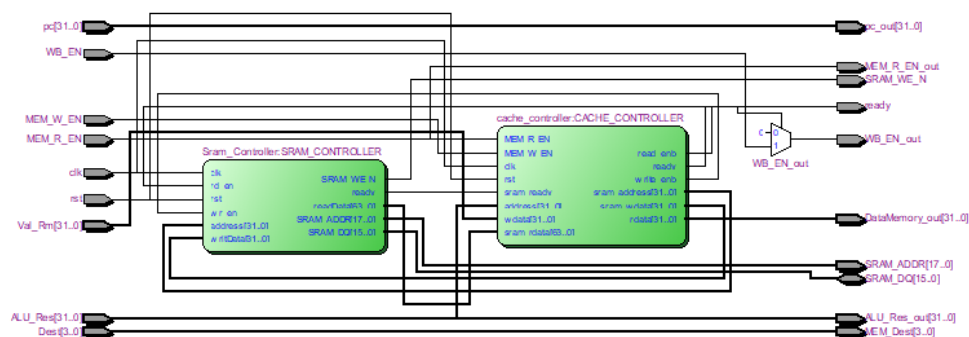RTL View مربوط به SRAM Controller و Chace controller:



حال بدین منظور ماژولی تحت عنوان *rCache Controlle* به پردازنده اضافه می نماییم:
 قطعه کد زیر ماژول *Cache Controller* نشان می دهد:

```
`define WAY_1_DATA    150:87
`define WAY_1_TAG     86:77
`define WAY_1_VALID   76
`define WAY_1_BLK_0   118:87
`define WAY_1_BLK_1   150:119

`define WAY_0_DATA    75:12
`define WAY_0_TAG     11:2
`define WAY_0_VALID   1
`define WAY_0_BLK_0   43:12
`define WAY_0_BLK_1   75:44

`define LRU           0

module cache_controller
(
    input clk,
    input rst,
    input MEM_R_EN,
    input MEM_W_EN,
    input [31:0] address,
    input [31:0] wdata,
    input [63:0] sram_rdata,
    input sram_ready,
    output [31:0] sram_address,
    output [31:0] sram_wdata,
    output reg write_enb,
    output reg read_enb,
    output [31:0] rdata,
    output reg ready
);

reg [150:0] cache [0:63]; // [WAY_1_DATA(BLK_0+BLK_1),WAY_1_TAG,WAY_1_VALID]+[WAY_0_DATA(BLK_0+BLK_1),WAY_0_TAG,WAY_0_VALID]+[LRU]

// Extracting Address Elements
reg [16:0] cacheAddress; // [tag,index,wordOffset]
reg wordOffset;
reg [6:0] index;
reg [9:0] tag;
assign cacheAddress=((address-32'd1024)>>2);
assign wordOffset=address[0]; //word offset
assign index=address[6:1]; //index
assign tag=address[16:7]; //tag

// Hit/Miss
reg Hit_way_0;
reg Hit_way_1;
reg Miss;
assign Hit_way_0=(cache[index]['WAY_0_VALID]==1'b1)?(tag==cache[index]['WAY_0_TAG])?1'b1:1'b0:1'b0;
assign Hit_way_1=(cache[index]['WAY_1_VALID]==1'b1)?(tag==cache[index]['WAY_1_TAG])?1'b1:1'b0:1'b0;
assign Miss=~Hit_way_0 & ~Hit_way_1;

// Reading From Cache: If the cache has the data, it will send it on rdata, otherwise, rdata will be driven by SRAM
assign rdata=(Hit_way_0==1'b1)?(wordOffset==1'b0)?cache[index]['WAY_0_BLK_0]:cache[index]['WAY_0_BLK_1]:
(Hit_way_1==1'b1)?(wordOffset==1'b0)?cache[index]['WAY_1_BLK_0]:cache[index]['WAY_1_BLK_1]:
(wordOffset==1'b0)?sram_rdata[31:0]:sram_rdata[63:32];

// Update LRU based on Last Use
always@(*)
begin
    if(Hit_way_0==1'b1)
        cache[index]['LRU]=1'b0;

    else if(Hit_way_1==1'b1)
        cache[index]['LRU]=1'b1;

    else
        cache[index]['LRU]=cache[index]['LRU];
end
```

```

// Total Ready Signal
always@(*)
begin
    if (MEM_W_EN==1'b1)
        ready=sram_ready;
    else if (MEM_R_EN==1'b1)
        begin
            if (Hit_way_0==1'b1 || Hit_way_1==1'b1)
                ready=1'b1;
            else
                ready=sram_ready;
        end
    else
        ready=1'b1;
end

// Set SRAM Signals
assign sram_address=address;
assign sram_wdata=wdata;

// These signals control "wr_en" and "rd_en" of the SRAM controller
always@(*)
begin
    read_enb=1'b0;
    write_enb=1'b0;

    if (MEM_R_EN==1'b1 && Miss==1'b1)
        read_enb=1'b1;
    else if (MEM_W_EN==1'b1)
        write_enb=1'b1;
end

integer i;
always@ (posedge clk, posedge rst)
begin
    if (rst==1'b1)
        begin
            // Reset LRU, WAY_0_VALID, and WAY_1_VALID
            for (i=0; i<64; i=i+1)
                begin
                    cache[i][`LRU] = 1'b0;
                    cache[i][`WAY_0_VALID] = 1'b0;
                    cache[i][`WAY_1_VALID] = 1'b0;
                end
        end

    //Update Cache by SRAM because of Miss
    else if (MEM_R_EN==1'b1 && Miss && sram_ready)
        begin
            if (cache[index][`LRU]==1'b0)
                begin
                    cache[index][`WAY_1_VALID]=1'b1;
                    cache[index][`WAY_1_TAG]=tag;
                    cache[index][`WAY_1_DATA]=sram_rdata;
                    cache[index][`LRU]=1'b1;
                end

            else //cache[index][LRU]==1'b1
                begin
                    cache[index][`WAY_0_VALID]=1'b1;
                    cache[index][`WAY_0_TAG]=tag;
                    cache[index][`WAY_0_DATA]=sram_rdata;
                    cache[index][`LRU]=1'b0;
                end
        end

    // In case of writing data into storage: first of all, data will be written into the SRAM, and meanwhile, if the address is exist in the Cache, it will be invalid
    //because it won't be point to the new data @ SRAM
    else if (Hit_way_0==1'b1)
        begin
            if (MEM_W_EN==1'b1)
                begin
                    cache[index][`WAY_0_VALID]=1'b0;
                end
        end

    else if (Hit_way_1==1'b1)
        begin
            if (MEM_W_EN==1'b1)
                begin
                    cache[index][`WAY_1_VALID]=1'b0;
                end
        end
end
endmodule

```

حال به تفصیل هر بخش را توضیح می دهیم:

در ابتدا یکسری پارامتر تعریف می نماییم، که حاوی اعدادی است که به دفعات در کد مورد نظر استفاده می شود. سپس ورودی ها و خروجی های ماژول تعریف می گردند.

کلاک و ریست برای همگام سازی این ماژول با باقی بخش های پردازنده.

MEM_R_EN و *MEM_W_EN*: سیگنال های ورودی برای مشخص کردن عملیات خواندن و یا نوشتن

address: سیگنال ورودی برای مشخص کردن آدرس محل خواندن یا نوشتن

wdata: سیگنال ورودی، مشخص کننده ی داده ای که می خواهیم در حافظه نوشته شود.

sram_rdata: مقدار خوانده شده از *SRAM*

باید توجه داشت که مقدار این سیگنال ورودی برابر با ۶۴ بیت است که علت آن در این است که با هربار *miss* اس که رخ می

دهد به جای آن که تنها ۳۲ بیت داده از *SRAM* بخوانیم، ۶۴ بیت می خوانیم. با اینکار می خواهیم احتمال رخ دادن *miss* را

کاهش دهیم علاوه بر اینکه داده ی موردنظر را داریم، داده های کناری آن را نیز داشته باشیم.

sram_ready: سیگنالی که نشان می دهد اگر *miss* رخ داد یا خواستیم در *SRAM* بنویسیم، پردازنده تا چه زمانی باید

stall باشد.

sram_address: آدرسی که میخواهیم داده را از آن بخوانیم یا در آن بنویسیم.

sram_wdata: داده ای که می خواهیم در *SRAM* بنویسیم.

write_enb و *read_enb*: سیگنال های خروجی عملیات خواندن و نوشتن که میان *SRAM Controller* و

Cache Controller تبادل می شوند.

rdata: سیگنال خروجی *Cache Controller* که داده ی حاصل از عملیات خواندن را مشخص می نماید.

ready: سیگنالی برای مشخص کردن اینکه ایا عملیات *Cache Controller* به صورت کامل انجام شده است یا خیر.

```
`define WAY_1_DATA 150:87
`define WAY_1_TAG 86:77
`define WAY_1_VALID 76
`define WAY_1_BLK_0 118:87
`define WAY_1_BLK_1 150:119

`define WAY_0_DATA 75:12
`define WAY_0_TAG 11:2
`define WAY_0_VALID 1
`define WAY_0_BLK_0 43:12
`define WAY_0_BLK_1 75:44

`define LRU 0

module cache_controller
(
  input clk,
  input rst,
  input MEM_R_EN,
  input MEM_W_EN,
  input [31:0] address,
  input [31:0] wdata,
  input [63:0] sram_rdata,
  input sram_ready,
  output [31:0] sram_address,
  output [31:0] sram_wdata,
  output reg write_enb,
  output reg read_enb,
  output [31:0] rdata,
  output reg ready
);
```

در ادامه حافظه‌ی کش، به صورت ۱۵۱ خانه‌ی ۶۴ بیتی تعریف می گردد.

```
reg [150:0] cache [0:63]; //WAY_1_DATA(BLK_0+BLK_1),WAY_1_TAG,WAY_1_VALID]+[WAY_0_DATA(BLK_0+BLK_1),WAY_0_TAG,WAY_0_VALID]+[LRU]
```

سپس *cacheAddress* و *wordOffset* و *index* و *tag* براساس مطالب عنوان شده در صورت آزمایش تعیین می گردد.

```
// Extracting Address Elements
reg [16:0] cacheAddress; // [tag,index,wordOffset]
reg wordOffset;
reg [5:0] index;
reg [9:0] tag;
assign cacheAddress=((address-32'd1024)>>2);
assign wordOffset=address[0]; //word offset
assign index=address[6:1]; //index
assign tag=address[16:7]; //tag
```

در ادامه طبق کد زیر، مشخص می شود که آیا *hit* رخ می دهد یا *miss* و اگر *hit* رخ می دهد در کدامین *way* داده‌ی موردنظر وجود دارد:

```
// Hit/Miss
reg Hit_way_0;
reg Hit_way_1;
reg Miss;
assign Hit_way_0=(cache[index]['WAY_0_VALID']==1'b1)?(tag==cache[index]['WAY_0_TAG'])?1'b1:1'b0 :1'b0;
assign Hit_way_1=(cache[index]['WAY_1_VALID']==1'b1)?(tag==cache[index]['WAY_1_TAG'])?1'b1:1'b0 :1'b0;
assign Miss=~Hit_way_0 & ~Hit_way_1;
```

سپس عملیات خواندن از کش مدیریت می شود:

```
// Reading From Cache: If the cache has the data, it will send it on rdata, otherwise, rdata will be driven by SRAM
assign rdata=(Hit_way_0==1'b1)?(wordOffset==1'b0)?cache[index]['WAY_0_BLK_0]:cache[index]['WAY_0_BLK_1]:
(Hit_way_1==1'b1)?(wordOffset==1'b0)?cache[index]['WAY_1_BLK_0]:cache[index]['WAY_1_BLK_1]:
(wordOffset==1'b0)?sram_rdata[31:0]:sram_rdata[63:32];
```

اگر داده در کش موجود بوده باشد و یا به عبارتی *hit* رخ داده باشد، وابسته به اینکه *hit* در کدام یک از بلاک ها رخ داده و *wordOffset* چه می باشد، داده ی مورد نظر از کش خوانده می شود. ولی اگر *miss* رخ داده باشد داده ی موردنظر از *SRAM* خوانده می شود(داده *rdata* توسط سیگنال *sram_rdata* درایو می شود).

با توجه به اینکه اگر *miss* رخ دهد نیازمند جایگزینی داده ها می باشیم، با توجه به سیاست جایگزینی *LRU* عمل می نمایم، وابسته به اینکه آخرین مرتبه در کدام یک از بلاک ها *hit* رخ داده است، سیگنال *LRU* آن را فعال و برای دیگری را غیر فعال می نمایم.

```
// Update LRU based on Last Use
always@(*)
begin
    if(Hit_way_0==1'b1)
        cache[index]['LRU']=1'b0;

    else if(Hit_way_1==1'b1)
        cache[index]['LRU']=1'b1;

    else
        cache[index]['LRU']=cache[index]['LRU'];
end
```


قطعه کد زیر نحوه‌ی مدیریت سیگنال *ready* را نشان می‌دهد:

وابسته نوع دسترسی ای که به حافظه داریم (خواندن یا نوشتن) سیگنال *ready* را مشخص می‌نماییم.

اگر می‌خواهیم در حافظه بنویسیم به ۶ سیکل کلاک نیاز داریم، پس باید ۶ سیکل پردازنده را *stall* کنیم.

اگر می‌خواهیم از حافظه بخوانیم، پس باید بررسی شود که آیا *hit* رخ داده است یا *miss*. اگر *miss* رخ دهد نیز باید ۶ سیکل پردازنده *stall* شود تا داده‌ی مورد نظر از *SRAM* خوانده شود ولی اگر *hit* رخ دهد می‌توانیم داده مورد نظر را در همان سیکل بخوانیم و نیازی با *stall* نباشد.

```
// Total Ready Signal
always@(*)
begin
    if (MEM_W_EN==1'b1)
        ready=sram_ready;
    else if (MEM_R_EN==1'b1)
        begin
            if (Hit_way_0==1'b1 || Hit_way_1==1'b1)
                ready=1'b1;
            else
                ready=sram_ready;
        end
    else
        ready=1'b1;
end
```

در ادامه سیگنال‌های کنترلی *sram_address* و *sram_wdata* و *read_enb* و *write_enb* که میان *Cahce Controller* و *SRAM Controller* در زمان‌هایی که *miss* رخ می‌دهد یا می‌خواهیم در حافظه عملیات نوشتن را انجام دهیم، تبادل می‌شوند را مدیریت می‌نماییم.

```
// Set SRAM Signals
assign sram_address=address;
assign sram_wdata=wdata;

// These signals control "wr_en" and "rd_en" of the SRAM controller
always@(*)
begin
    read_enb=1'b0;
    write_enb=1'b0;

    if (MEM_R_EN==1'b1 && Miss==1'b1)
        read_enb=1'b1;
    else if (MEM_W_EN==1'b1)
        write_enb=1'b1;
end
```

در قطعه کد زیر اگر سیگنال ریست آمده باشد، مقادیر موجود در کش را پاک می نماییم (تمامی موارد ۰ می شوند). سپس بررسی می شود، اگر *miss* رخ داده باشد، مقدار مورد نظر از *SRAM* خوانده می شود و سپس کش *update* می شود.

```
integer i;
always@(posedge clk, posedge rst)
begin
    if(rst==1'b1)
    begin
        // Reset LRU, WAY_0_VALID, and WAY_1_VALID
        for(i=0; i<64; i=i+1)
        begin
            cache[i][`LRU] = 1'b0;
            cache[i][`WAY_0_VALID] = 1'b0;
            cache[i][`WAY_1_VALID] = 1'b0;
        end
    end

    //Update Cache by SRAM because of Miss
    else if(MEM_R_EN==1'b1 && Miss && sram_ready)
    begin
        if(cache[index][`LRU]==1'b0)
        begin
            cache[index][`WAY_1_VALID]=1'b1;
            cache[index][`WAY_1_TAG]=tag;
            cache[index][`WAY_1_DATA]=sram_rdata;
            cache[index][`LRU]=1'b1;
        end

        else //cache[index][LRU]==1'b1
        begin
            cache[index][`WAY_0_VALID]=1'b1;
            cache[index][`WAY_0_TAG]=tag;
            cache[index][`WAY_0_DATA]=sram_rdata;
            cache[index][`LRU]=1'b0;
        end
    end
end
```

در ادامه قطعه کد زیر عملیات نوشتن در حافظه را مدیریت می نماید:

اگر دسترسی به حافظه از نوع نوشتن باشد، ابتدا داده‌ی مورد نظر در *SRAM* نوشته می شود و سپس اگر آدرس مورد نظر درون کش موجود بود، داده‌ی آن پاک می شود زیر دیگر حاوی مقداری درستی نخواهد بود.

```
// In case of writing data into storage: first of all, data will be written into the SRAM, and meanwhile, if the address is exist in the Cache, it will be invalid
//--because it won't be point to the new data @ SRAM
else if(Hit_way_0==1'b1)
begin
    if(MEM_W_EN==1'b1)
    begin
        cache[index][`WAY_0_VALID]=1'b0;
    end
end

else if(Hit_way_1==1'b1)
begin
    if(MEM_W_EN==1'b1)
    begin
        cache[index][`WAY_1_VALID]=1'b0;
    end
end
end

endmodule
```

همانطور که پیشتر نیز ذکر گردید، هنگامی که *miss* رخ می دهد، *Cache controller* ۶۴ بیت داده‌ی از *SRAM* می خواند، ولیکن با توجه به *SRAM Controller* طراحی شده، تنها می توان ۳۲ بیت داده از *SRAM* خواند. بنابراین نیازمند آن هستیم که *SRAM Controller* را تغییر دهیم تا بتوانیم ۶۴ بیت داده از *SRAM* بخوانیم:

بدین منظور عملیات خواندن را در *stage* های ۴ و ۵ از *SRAM Controller* ادامه می دهیم. پس در نهایت در *stage* های ۲ و ۳ و ۴ و ۵ عملیات خواندن انجام می شود و در هر مرتبه ۱۶ بیت خوانده می شود که مجموعاً ۶۴ بیت داده از *SRAM* خواند می شود:

```
always@ (ps, wr_en, rd_en)
begin
    //initial vlaue
    ready=1'b0;
    SRAM_WE_N=1'b1; // deactivate high

    case (ps)
        S_0:
            begin
                if (wr_en | rd_en)
                    ready=1'b0;
                else
                    ready=1'b1;
                end
            end

        S_1:
            begin
                if (wr_en==1'b1)
                    begin
                        SRAM_ADDR=((address-32'd1024)>>1); //low address
                        SRAM_WE_N=1'b0; // active low
                        ready=1'b0;
                    end
                else // rd_en==1'b1
                    begin
                        SRAM_ADDR=((address-32'd1024)>>1); //low address
                        SRAM_WE_N=1'b1; // deactivate high
                        ready=1'b0;
                    end
                end
            end

        S_2:
            begin
                if (wr_en==1'b1)
                    begin
                        SRAM_ADDR=((address-32'd1024)>>1)+3'd1; //high address=low address+1
                        SRAM_WE_N=1'b0; // active low
                        ready=1'b0;
                    end
                else // rd_en==1'b1
                    begin
                        SRAM_ADDR=((address-32'd1024)>>1)+3'd1; //high address=low address+1
                        SRAM_WE_N=1'b1; // deactivate high
                        readData[16:0]=SRAM_DQ;
                        ready=1'b0;
                    end
                end
            end

        S_3:
            begin
                if (rd_en==1'b1)
                    begin
                        SRAM_ADDR=((address-32'd1024)>>1)+3'd2; //high address=low address+1
                        SRAM_WE_N=1'b1; // deactivate high
                        readData[31:16]=SRAM_DQ;
                    end
                ready=1'b0;
            end

        S_4:
            begin
                if (rd_en==1'b1)
                    begin
                        SRAM_ADDR=((address-32'd1024)>>1)+3'd3; //high address=low address+1
                        SRAM_WE_N=1'b1; // deactivate high
                        SRAM_WE_N=1'b1; // deactivate high
                        readData[47:32]=SRAM_DQ;
                    end
                ready=1'b0;
            end

        S_5:
            begin
                if (rd_en==1'b1)
                    readData[63:48]=SRAM_DQ;
                ready=1'b1;
            end
        endcase
    end

    assign SRAM_DQ=(SRAM_WE_N==1'b0 && ps==S_1)?writData[16:0]:// write low data
        (SRAM_WE_N==1'b0 && ps==S_2)?writData[31:16]:// write high data
        16'ds;
endmodule
```

حال باید ماژول *SRAM Controller* و *Cache Controller* را در *MEM stage* به یکدیگر متصل نماییم:

```
module MEM
(
    input clk,
    input rst,
    input WB_EN,
    input MEM_R_EN,
    input MEM_W_EN,
    input [31:0] ALU_Res,
    input [31:0] Val_Rm,
    input [3:0] Dest,
    input [31:0] pc,
    output WB_EN_out,
    output MEM_R_EN_out,
    output [31:0] ALU_Res_out,
    output [31:0] DataMemory_out,
    output [3:0] MEM_Dest,
    output [31:0] pc_out,
    // Sram Controller
    output ready,
    inout [15:0] SRAM_DQ,
    output [17:0] SRAM_ADDR,
    output SRAM_WE_N
);

    wire sram_ready;
    wire [63:0] sram_rdata;
    wire [31:0] sram_address;
    wire write_enb;
    wire read_enb;
    wire [31:0] sram_wdata;


    assign pc_out = pc;
    assign WB_EN_out = (ready == 1'b1) ? WB_EN : 1'b0; // freeing WB_EN_out based on ready signal of SRAM controller
    assign MEM_R_EN_out = MEM_R_EN;
    assign MEM_Dest = Dest;
    assign ALU_Res_out = ALU_Res;

    cache_controller CACHE_CONTROLLER(
        .clk(clk),
        .rst(rst),
        .MEM_R_EN(MEM_R_EN),
        .MEM_W_EN(MEM_W_EN),
        .address(ALU_Res),
        .wdata(Val_Rm),
        .sram_rdata(sram_rdata),
        .sram_ready(sram_ready),
        .sram_address(sram_address),
        .sram_wdata(sram_wdata),
        .write_enb(write_enb),
        .read_enb(read_enb),
        .rdata(DataMemory_out),
        .ready(sram_ready)
    );

    Sram_Controller SRAM_CONTROLLER(
        .clk(clk),
        .rst(rst),
        .wr_en(write_enb),
        .rd_en(read_enb),
        .address(sram_address),
        .writeData(sram_wdata),
        .readData(sram_rdata),
        .ready(sram_ready),
        .SRAM_DQ(SRAM_DQ),
        .SRAM_ADDR(SRAM_ADDR),
        .SRAM_WE_N(SRAM_WE_N)
    );

endmodule
```

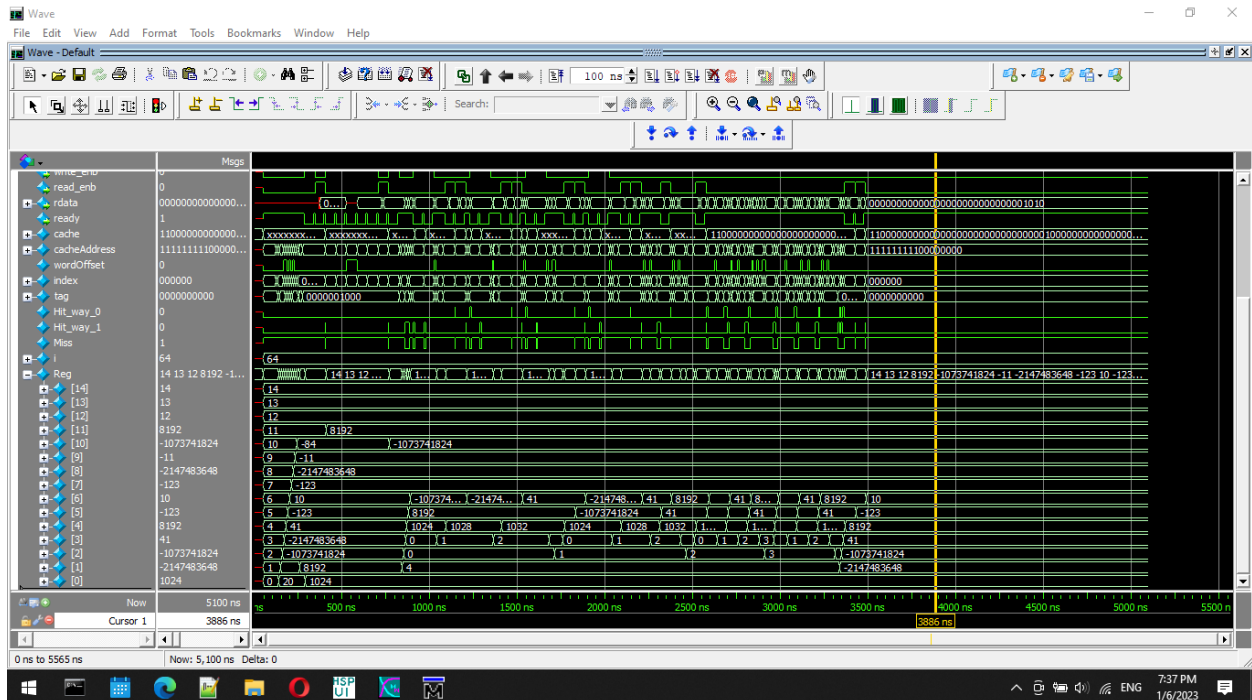اجرای برنامه‌ی محک و بررسی صحت عملکرد پردازنده:



همانطور که از تصویر بالا مشخص است، خروجی برنامه محک مطابق با انتظار، صحیح می باشد. به میزان $3500ns$ طول کشیده است تا تمامی خروجی های برنامه‌ی محک آماده شوند؛ این درحالی است که مرحله‌ی قبل، یعنی پردازنده به همراه $SRAM$ ، پس از $4395ns$ خروجی آماده می شود. این یعنی پردازنده به همراه $cache$ به میزان $4395ns - 3500ns = 895ns$ نسبت به پردازنده به همراه $SRAM$ بهبود داشته است.

نتایج سنتز پردازنده طراحی شده تا بدین مرحله:

Flow Status	Successful - Sat Feb 04 21:48:39 2023
Quartus II 64-Bit Version	13.0.1 Build 232 06/12/2013 SP 1 SJ Web Edition
Revision Name	ARM
Top-level Entity Name	ARM
Family	Cyclone II
Device	EP2C35F672C6
Timing Models	Final
Total logic elements	0 / 33,216 (0 %)
Total combinational functions	0 / 33,216 (0 %)
Dedicated logic registers	0 / 33,216 (0 %)
Total registers	0
Total pins	2 / 475 (< 1 %)
Total virtual pins	0
Total memory bits	0 / 483,840 (0 %)
Embedded Multiplier 9-bit elements	0 / 70 (0 %)
Total PLLs	0 / 4 (0 %)

همانطور که از نتایج سنتز مشخص است، تعداد المان مورد استفاده توسط پردازنده طراحی شده (تا بدین جا)، افزایش یافته است که البته مطابق با انتظار می باشد. منطقی با اضافه شده *cache* به پردازنده طراحی شده در مرحله ی قبل، تعداد المان های مورد استفاده افزایش می یابد.

بخش امتیازی:

در مکانیزم *write through* هنگامی که داده ای به دفعات تغییر می کند، کارای پردازنده افت کاهش می یابد زیرا زمان زیادی را برای هر تغییر مقدار دورن *SRAM* را نیز تغییر می دهد. ولی اگر از مکانیزم *write back* استفاده نماییم، حتی اگر داده ای به دفعات نیز تغییر کند این تغییرات فقط در کش ثبت می شود و فقط هنگامی که قرار است از کش حذف شود، *SRAM* را آپدیت می نماید. در این حالت به علت سرعت بالای کش کارایی پردازنده کاهش کمتری نسبت به حالت *write through* خواهد داشت.

راه حل دیگر به منظور افزایش کارایی پردازنده، استفاده از چندین کش به صورت موازی است، بدین صورت که داده ی مورد نظر در چندین کش جست و جو شود. بدین ترتیب می توانیم داده های زیادی را در کش ذخیره نماییم و از آن جایی که کش ها به صورت موازی عملیات را انجام می دهند، سرعت جست و جو و احتمال *hit* شده افزایش می یابد.

راه حل دیگر افزایش ساز کش می باشد، مثلاً از کشی با تعداد *way* بالاتر استفاده نمود.